

Acordarea circuitelor oscilante

Circuitele oscilante folosite la antene (trapuri) se acordă de obicei „pe masă”, doar bobina în paralel cu condensatorul, cu ajutorul DIP-metrului.

Din cauza impreciziei DIP-metrului și fenomenului de „fărăre” a frecvenței sale de către trapul cu care este cuplat, am imaginat altă metodă.

La ieșirea de antenă a transiverului se conectează un cablu 50Ω coaxial de 1-5 m terminat pe o rezistență desarcinată neinductivă, de 50 Ohmi /10-100 W. Rezistență folosită de mine este formată din 20 rezistențe de 1k Ohmă, legate în paralel, foarte apropiate.

Cu 5-10W emisi de transiver în telegrafie (cw), pe frecvența de proiectare a trapului, se observă că nu există undă reflectată – la reflectometrul transiverului, sau la un reflectometru conectat de la început la ieșirea lui.

Se deconectează firul „cald” al coaxialului (înima) de la sarcina de 50 Ohmi. Se confectionează din conductor izolat o buclă (spiră) cu diametrul de cca 5cm, închisă, ale cărei capete se conectează între sarcină și „înima” coaxialului. Bucle sătă în poziție verticală, pe masă, aproape de sarcina de 50 Ohmi.

Se trece pe emisie cw (5-10W) și se constată că reflectata este tot zero (sau extrem de mică), deși în serie cu sarcina de 50 Ohmi există o spiră (inductanță mică).

Se apropie trapul de această spiră, pe masă, concentric, astfel ca spiră de la marginea trapului să fie paralelă cu spiră „emitătoare”, la căfira milimetri de ea.

Emitând 5-10W, se rotește butonul „frecvență” al transiverului, câteva sute de kiloherți în plus și în minus față de frecvență proiectată, se găsește frecvență la care apare cera undă reflectată. Trapul rezonează pe frecvență la care RUS este maxim. Nu e pericol pentru transiver, lăsând 5-10W.

Dacă rezonează „mai sus” decât trebuie, se comprimă către puțin ultimele 2 spire ale trapului (care se vor fixa deabia la urmă cu superglue). Dacă rezonează „mai jos”, se extind spirele de la capăt (bobina se lungeste treptat), căte puțin.

Fără să zdăvincă trapul, cele 2 spire reglate se fixează cu superglue (restul spirelor sunt fixate din construcție).

La protejarea trapurilor (erenval cu pet-uri transparente, cu diametrul de 2 ori cât bobina trapului, și cu găurile „de condens și aerisire” făcute cu acul) nu mișcați spirele.