

YO/HD Antena

BULETIN DE INFORMARE AL RADIOCLUBULUI JUDETEAN HUNEDOARA

Redactat si editat Adrian Vorca (YO2BPZ) str.Bezau 66/52 27100 Deva, HD
Tel. 0723 271676; 0254 217201; E-mail: yo2bpz@xnet.ro

INTALNIREA RADIOAMATORILOR YO

La data de 15 martie a.c. s-a desfasurat „Targul de primavara al radioamatorilor YO”, intalnire pe cale de eveni traditionala in calendarul oricarui ham.

Cu sprijinul si aportul neobositului YO3APG, intalnirea a avut loc in incinta fostei fabrici „Turbomecanica” din B-dul Iuliu Maniu unde s-a reusit adunarea aproximativa a tuturor districtelor romanesti.

Intalnirea s-a desfasurat in mai multe sali, de remarcat ca au fost prezente si firme din domeniul comunicatiilor, o editura de specialitate, iar in restul salilor a avut loc traditionalul talcioc , unde puteai admira de la aparatura noua pana la rezistoare si condensatoare de la inceputul radioamatorismului in YO.

Paralel au fost premiati participantii la „ CAMPIONATUL DE US AL ROMANIEI” si au fost distribuite diplomele concursului „CUPA MARTisorULUT”

De remarcat, din spusele unor colegi participanti, este ca unii au avut privilegiul sa admire mult asteptatul transceiver „ TS 2000”, o bijuterie in domeniu , iar tot pe la colturi se spune ca in YO nu sunt decat cel mult 4 asemenea aparate.

In final nici ca se putea altfel , din sponsorizari s-a baut “adamasul targovetului” (care si-au freacat mainile multumiti de afacerea facuta peste zi in targ), cu mirosi fin de palinca si vin.

Sa fiu sincer, intalnirea radioamatorilor a fost un succes , nu numai prin participarea unui numar mare de iubitori ai acestui hobby , dar si prin oferta bogata de componente si aparatura destinata radioamatorilor.

Cum totul nu poate dura la nesfarsit, am plecat cu totii cu un amar in suflet ca „ziua noastră ” s-a sfarsit prematur si cu promisiunea de a ne revedea la Brasov la „ SYMPO YO 2003 ”

Am consemnat prin ochii amicului meu Catalin Filip YO9- 011/TR, subsemnatul fiind in cautare de bacnote verzi cu imprumut pe la amicii din YO3 - pentru achizitionarea unui transceiver de UUS, caruia in final i-am schimbat locatia din YO3 in YO9.....HI !

Gheorghe C. Lazar-YO9CSM

Peste oceane si timp

In decembrie 2001 s-au aniversat 80 , respectiv 100 de ani de la doua evenimente tehnice care au produs schimbari in lumea moderna.

Nici o persoana care citeste aceste randuri nu a trait in 12 decembrie 1901 , dar au fost toti influentati de ceea ce s-a intamplat pe coasta St. John , Newfoundland , Canada. Cu 2 zile inainte un balon umput cu hidrogen s-a ridicat in aer tragand un fir subtire din cupru. Firul s-a rupt si balonul a fost luat de curentul de aer spre ocean. In ziua urmatoare un alt balon plutea deasupra plajei cu un alt fir misterios. Dar si acest fir s-a rupt si balonul s-a pierdut.

In 12 decembrie 2001 , un sistem delicat din bambus si matase s-a ridicat spre nord. De aceasta data firul a tinut. La ora 11.30 AM o telegrama a fost transmisa rapid la Poldhu in S-V Angliei. A fost dispozitia de a incepe transmisia. Operatorii din Poldhu s-au conformat , producand descarcari (arcuri) cu conductoare electrice.

In St. John's un tanar, Guglielmo Marconi , se straduia sa auda semnalele create de descarcările in arc . Asistentul sau l-a avertizat ca vantul se intensifica si va rupe firul . La aproximativ 12.30, Marconi a auzit 3 clicuri distincte , ce formau litera "s" din codul Morse. Pentru prima data in istoria umanitatii un semanal radio a traversat Oceanul Atlantic. Marconi a demonstrat lumii ca sunt posibile intr-adevar comunicatiile fara fir pe distanta mare.

Aparitia radioamatorismului

Desi Marconi nu a obtinut niciodata o autorizatie , putem spune ca el si contemporanii sai (ca Tesla sau Fessenden) au fost primii radioamatori.

Ei au pus bazele unui sistem de comunicatie care nu a avut precedent. Odata cu difuzarea realizarilor lor si altii au fost fascinati de radio. In mai putin de un deceniu, s-au efectuat sute de experimente spre nemultumirea marinei Statelor Unite care folosea aparate de receptie pentru comunicatiile dintre vapoare si tarm. Receptoarele de atunci au fost construite pentru a receptiona semnale intr-o banda larga. Termenul de "selectivitate" nu era cunoscut. Numeroasele semnale experimentale faceau dificile comunicatiile pentru operatorii din marina.

Aproape peste noapte numele de "ham" a devenit un atribut pentru orice persoana care intra in lumea magica a comunicatiilor tara fir. Nu a lipsit mult ca ca radioamatorii sa fie pedepsi prin lege.

In anii urmatori s-a constatat ca Atlanticul nu poate fi traversat cu echipamente de amatori. Apoi "hamii" au fost impinsi spre lungimi de unda sub 200 m. Toata lumea stia ca aceste lungimi de unda erau neutilizabile.

In 15 noiembrie 1921 ARRL il trimite pe Paul Godley 2XE spre Anglia la bordul vaporului Aquatania. In 7 decembrie Godley si-a instalat echipamentul de receptie pe coasta Scoției langa orasul Ardrossan. Acolo el a stat intr-un cort cu mărtorul sau oficial D. E. Pearson de la compania "Marconi Marine Communication". El au asteptat miezul noptii cand au sperat ca propagarea spre Statele Unite va fi cea mai buna. La ora 1.42 AM Godley a auzit foarte clar indicativul 1AAW. In zilele urmatoare el a auzit mai mult de 30 de semnale de radioamatori din Statele Unite, dintre care cel mai insistent provenea de la un emitor amplasat langa Greenwich, Connecticut, cu indicativul 1BCG. In jurnalul sau el a notat: "... As da un an din viata mea pentru un tub de 1KW, o antena si o licenta a postei britanice pentru operare pe banda de 200 m. A fi obligat numai sa asculti hamii americani este o sarcina foarte ingrata".




Testele transatlantice au aratat in mod evident ca semnalele de unda continua (CW) avand energie concentrata intr-un spectru ingust pot fi receptionate la distante mai mari fata de semnalele emise prin arc electric. Testele incheiate cu succes au inchis era emisiunilor prin descarcari electrice.

Adaptare de Viorica Murgu, YO2LFB, dupa QST, decembrie 2001

Transmatch-ul in "T"

Transmatch-ul in T (fig. 1) poate adapta o gamă largă de impedanțe, dar din păcate nu atenuaza armonicile care fac TVI.


Transmatch-ul in Π (fig. 2) atenuaza cu 30 dB și are un acord foarte lin. Schema in T se poate transforma ușor in Π , izolând bobina de masă și, conectând rotoarele condensatoarelor variabile la masă. Dar, chiar și la un transmatch în T se pot lua măsuri cand se constată cu un DIP-metru apropiat de fiderul antenei, că există semnal de 57 MHz (armonica a Π -a la 28,5 MHz). Soluția ar fi un circuit rezonant serie acordat pe armonică (fig. 3). Bobina are 5 spire din conductor $\Phi 0,8$ mm izolat cu plastic, spiră langă spiră.

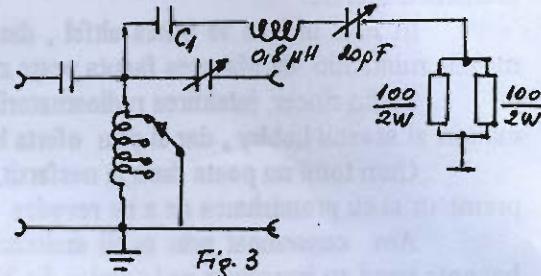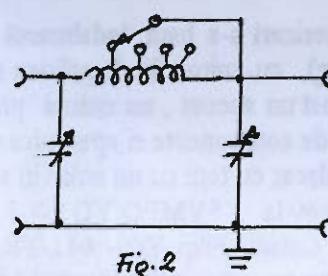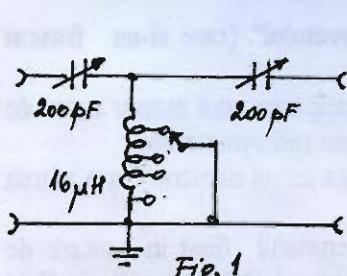

Condensatorul C1 este de tip disc, de 1 nF/1kV, sau mai mult daca puterea este mai mare de 100 W. Trimerul de 5-20 pF este cu aer sau cu mica, iar rezistenta de 50Ω absorbe puterea armonică. Trimerul se reguleaza in timpul emisiunii astfel ca armonica a Π -a este zero la DIP-metru, iar parabolul 2 TVL nu mai este afectat.

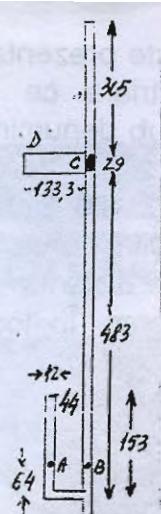Conducatorul de transmisie este de 12 mghidat și protejat cu aplacuri umid耐候性.





Antena Super J-Pole pentru banda de 70 cm
Antena Super J-Pole radiaza omnidirectional, cu polarizare verticala, avand un castig de cca. 6 dBi. Ea se realizeaza din teava de cupru de $\Phi 12$ mm. In punctul B se fixeaza o mufa mama SO 239, din borna ei centrala fiind dus un conductor pana in punctul A. Cele doua sectiuni verticale sunt finite la distanta de 29 mm de un baston izolant introdus in ambele in punctul C. Linia in scurtecircuit D se realizeaza din conductor de cupru $\Phi 5$ mm, lung de 330 mm, indeolt ca in figura, distanta intre laturile paralele fiind de 63,5 mm. Ea se introduce in guri execute in sectiunile antenei si se sudeaza. Capetele tevilor se astupă cu dopuri. Antena se fixeaza in varful unui pilon.

Adaptat de Lesovici Dumitru, TO4BBH dupa "73 Amateur Radio" 4/56

ALIMENTAREA ANTENELOR SIMETRICE

Antenele dipol, delta loop fiind simetrice se pune problema alimentarii acestora. În cazul folosirii cablului coaxial este necesara utilizarea unui balun de simetrizare. Dar sa urmarim utilizarea unui cablu bifilar. În figura 1 si 2 este aratat modul de legare. În tabelul 1 este prezentata situatia comparativa intre cablul coaxial de buna calitate, Belden 8214 si a liniei simetrice de 450Ω . Se observa pierderile substantiale mai mici in favoarea cablului bifilar. Pentru alimentarea acestui cablu bifilar se propune folosirea cuplului de antena din figura 3 unde cele doua bobine cu cursor L₁ A si B sunt actionate simultan.

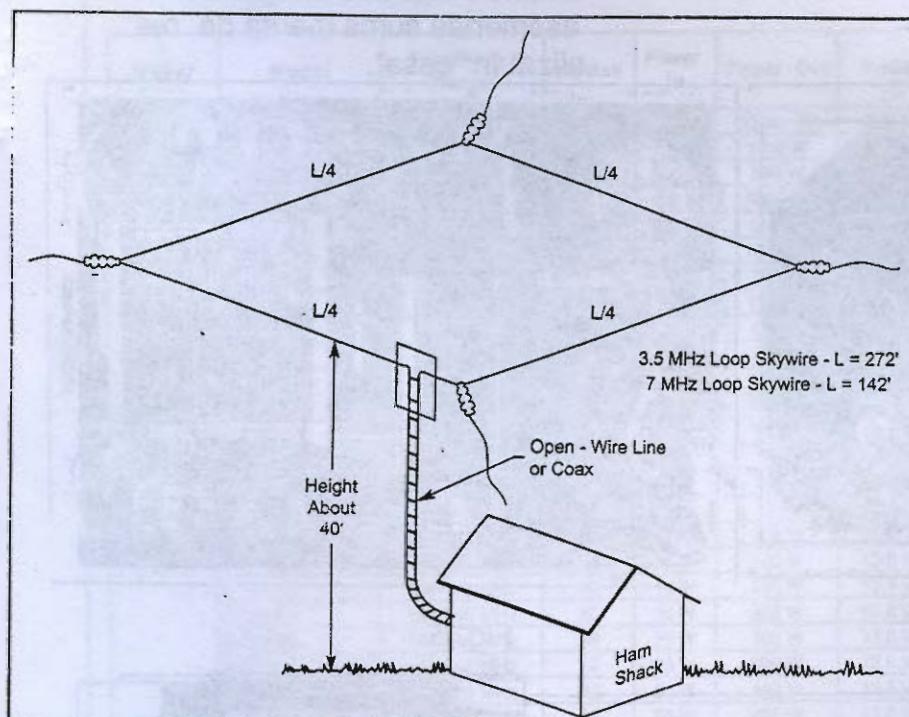


Fig. 1

Cu condensatorul variabil de 300 pF se obtine acordul in benzile de 160 m la 20 m. În cazul folosirii unui condensator mai mic se obtine acordul in benzile de la 40 la 10 m.

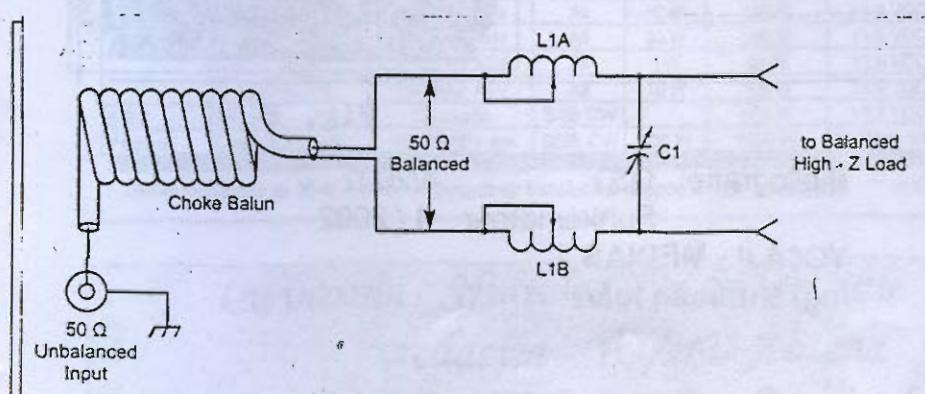


Fig. 3

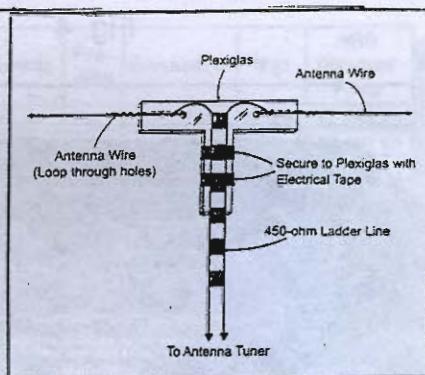


Figure 2—A dipole formerly fed with coax now has a ladder line feed.

Table 1
Loss Comparisons for Belden 8214
Coaxial Cable and 450-Ohm Ladder
Line



Cable length: 50 feet.
Antenna: 66-foot dipole at 30 feet.
Calculated by Dean Straw, N6BV,
Senior Assistant Technical Editor.

Freq (MHz)	Loss (dB) 8214	Loss (dB) Ladder Line
1.9	26.9	8.82
3.8	13.7	1.37
7.15	0.19	0.07
10.14	2.85	0.07
14.27	5.30	0.15
18.14	6.96	0.31
21.40	0.78	0.12
24.90	3.94	0.13
28.50	5.69	0.18

În figura 4 este aratat modul de amplasare a pieselor. Se observa posibilitatea legarii condensatoarelor variabile la ambele capete ale bobinelor. Acest adaptor de antena a fost descris de AG6K în revista QST din februarie 1960.

În figura 5 este prezentata o varianta industriala ce se comercializeaza sub denumirea AG3.

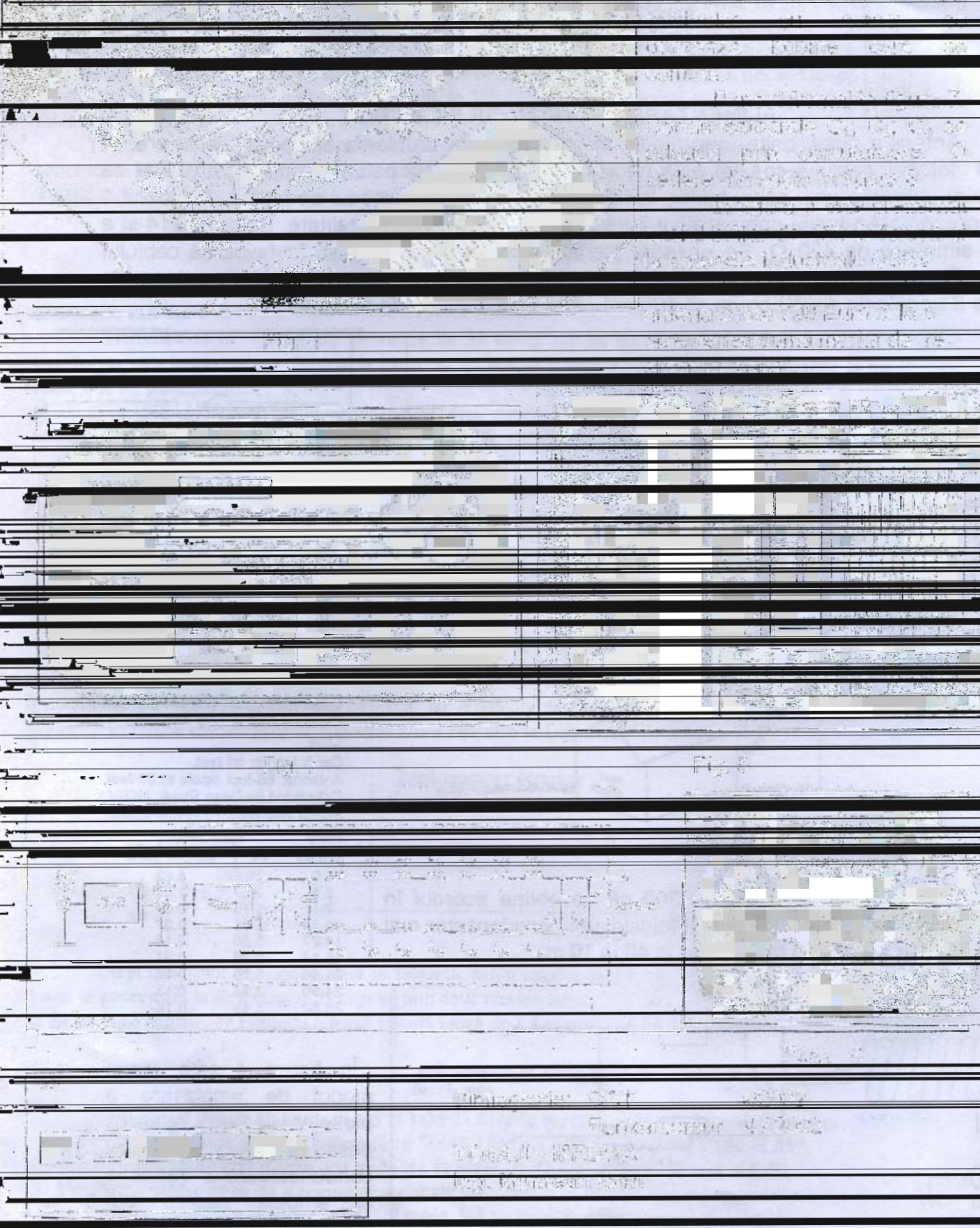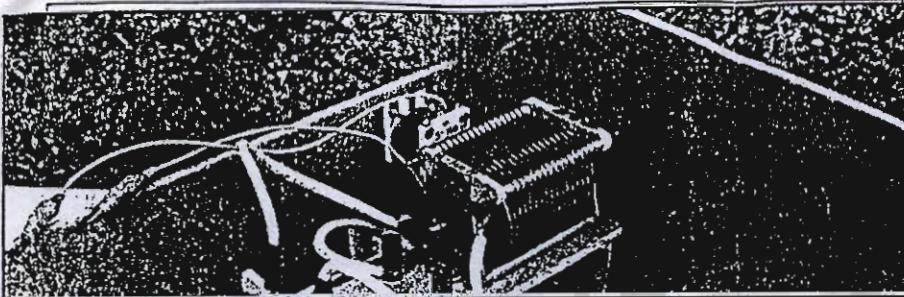Schema în figura 6. Condensatorul variabil poate fi actionat si de la distanta cu ajutorul unui motoras în locul



Specificatii AMPLIFICATOARE DE PUTERE

Dupa HRO – Ham Radio Outlet, editia de vara 2002

AMPLIFIERS

HF + 6m Amplifier



w/ Solid State
Remote Control

Icom's linear amp provides wide frequency coverage with up to 1kW output requiring only a 100-watt maximum input. The duty cycle is

COM
HRO
Discount Price
SCALL
IC-PW1

IC-PW1

eration. It covers amateur bands 160 to 15 meters plus 6 meters. Includes an automatic antenna tuner for all bands. Internal circuitry allows the ALC to be adjusted over a wide range so the PW1 to be used with almost any rig, not just Icom. Operates on 110

HF Amplifiers



SG-500

\$1199.95 - HBO Price

The SmartPowerCube produces tremendous power—nearly as much as a 1 KW amplifier—yet it requires less than one cubic foot of space. Electronic brain power makes it possible. The SG-500 is an intelligent, microprocessor controlled, high-powered linear amplifier, designed with high efficiency transistors. It constantly monitors your HF-SSB's activi-



condition, and automatically—in less than 15 milliseconds—selects the right broadband filter. It can reliably produce, essentially unattended, in the most demanding conditions. Power supply required, SGC PS50 recommended.

Có thể xác định Sán mèo là một loài ký sinh

m̄ s̄ ūāī - + ī - 2" af̄